

## UTS Cyber Physical System

Nama: Muhammad Arif Wijayanto

NIM: 225150307111052

UTS CPS\_Muhammad Arif Wijayanto.ipynb

### 1. Analisis KCL/KVL: Menurunkan persamaan tegangan untuk loop primer dan sekunder.

#### 1. KCL & KVL Analysis

Persamaan Rangkaian:

- Primary Loop:

$$V_1 = I_1(R_1 + sL_T) + sMI_2$$

- Secondary Loop:

$$0 = I_2(R_2 + R_B + sL_R) + sMI_1$$

```
[2] import sympy as sp

# Definisi simbol
R1, R2, RB, LT, LR, K, M, s = sp.symbols('R1 R2 RB LT LR K M s')
I1, I2, V1 = sp.symbols('I1 I2 V1')

# Mutual inductance
M_expr = K * sp.sqrt(LT * LR)

# Persamaan KVL
eq1 = V1 - I1*(R1 + s*LT) - s*M_expr*I2
eq2 = -I2*(R2 + RB + s*LR) - s*M_expr*I1

sol = sp.solve([eq1, eq2], [I1, I2])
I1_expr = sol[I1]
I2_expr = sol[I2]

# Transfer function
Vout = I2_expr * RB
H = Vout / V1
```

#### Analisis KCL/KVL

```
1 import sympy as sp
2
3 # Definisi simbol
4 R1, R2, RB, LT, LR, K, M, s = sp.symbols('R1 R2 RB LT LR K M s')
5 I1, I2, V1 = sp.symbols('I1 I2 V1')
6
7 # Mutual inductance
8 M_expr = K * sp.sqrt(LT * LR)
9
10 # Persamaan KVL
11 eq1 = V1 - I1*(R1 + s*LT) - s*M_expr*I2
12 eq2 = -I2*(R2 + RB + s*LR) - s*M_expr*I1
13
14 sol = sp.solve([eq1, eq2], [I1, I2])
15 I1_expr = sol[I1]
16 I2_expr = sol[I2]
17
18 # Transfer function
19 Vout = I2_expr * RB
20 H = Vout / V1
```

## 2. State-Space: Memodelkan sistem dalam bentuk matriks untuk simulasi dinamik.

### 2. State Space Model

Matriks State-Space:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{L_T L_R - M^2} \begin{bmatrix} -L_R R_1 & M(R_2 + R_B) \\ M R_1 & -L_T(R_2 + R_B) \end{bmatrix},$$
$$\mathbf{B} = \frac{1}{L_T L_R - M^2} \begin{bmatrix} L_R \\ -M \end{bmatrix},$$
$$\mathbf{C} = [0 \quad R_B], \quad \mathbf{D} = 0$$

```
[3] det = LT*LR - M_expr**2
A = sp.Matrix([
    [-LR*R1/det, M_expr*(R2 + RB)/det],
    [M_expr*R1/det, -LT*(R2 + RB)/det]
])
B = sp.Matrix([LR/det, -M_expr/det])
C = sp.Matrix([[0, RB]])
D = sp.Matrix([0])
```

## State-Space

```
1 det = LT*LR - M_expr**2
2 A = sp.Matrix([
3     [-LR*R1/det, M_expr*(R2 + RB)/det],
4     [M_expr*R1/det, -LT*(R2 + RB)/det]
5 ])
6 B = sp.Matrix([LR/det, -M_expr/det])
7 C = sp.Matrix([[0, RB]])
8 D = sp.Matrix([0])
```

## 3. Transfer Function: Menghasilkan fungsi alih untuk analisis frekuensi.

### 3. Transfer Function

• Fungsi Alih Simbolik:

$$H(s) = \frac{-s M R_B}{(R_2 + R_B + s L_R)(R_1 + s L_T) + s^2 M^2}$$

• Substitusi Nilai Numerik:

$$R_1 = 1.2 \Omega, \quad R_2 = 1.6 \Omega, \quad R_B = 1 \text{ k}\Omega,$$
$$L_T = 63.46 \mu\text{H}, \quad L_R = 29.2 \mu\text{H}, \quad K = 0.6$$

```
component_values = {
    R1: 1.2,
    R2: 1.6,
    RB: 1e3,
    LT: 63.46e-6,
    LR: 29.2e-6,
    K: 0.6
}
H_numeric = H.subs(component_values).simplify()
```

## Transfer Function

```
1 component_values = {
2     R1: 1.2,
3     R2: 1.6,
4     RB: 1e3,
5     LT: 63.46e-6,
6     LR: 29.2e-6,
7     K: 0.6
8 }
9 H_numeric = H.subs(component_values).simplify()
```

#### 4. Respon Frekuensi: Menunjukkan pengaruh variasi K pada bandwidth dan gain.

##### 4. Respon Frekuensi

- Evaluasi pada Domain Frekuensi:

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import sympy as sp


# Definisi simbol dan substitusi nilai komponen (kecuali K)
R1, R2, RB, LT, LR, K, s = sp.symbols('R1 R2 RB LT LR K s')
component_values = {
    R1: 1.2,
    R2: 1.6,
    RB: 1e3,
    LT: 63.46e-6,
    LR: 29.2e-6
}
H_numeric = H.subs(component_values).simplify() # K masih simbol

# Fungsi transfer dengan parameter s dan K
H_func = sp.lambdify((s, K), H_numeric, 'numpy')
 
# Evaluasi untuk K berbeda
omega = np.logspace(0, 6, 2000) # Frekuensi dalam Hz
K_values = [0.3, 0.6, 0.9]
```

```
plt.figure()
for K_val in K_values:
    s_vals = 1j * 2 * np.pi * omega # Konversi Hz ke rad/s
    H_eval = H_func(s_vals, K_val) # Evaluasi dengan s dan K
    plt.semilogx(omega, 20 * np.log10(np.abs(H_eval)))

plt.title('Frequency Response')
plt.xlabel('Frequency (Hz)')
plt.ylabel('Magnitude (dB)')
plt.show()
```



### Respon Frekuensi


```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import sympy as sp
4
5 # Definisi simbol dan substitusi nilai komponen (kecuali K)
6 R1, R2, RB, LT, LR, K, s = sp.symbols('R1 R2 RB LT LR K s')
7 component_values = {
8     R1: 1.2,
9     R2: 1.6,
10    RB: 1e3,
11    LT: 63.46e-6,
12    LR: 29.2e-6
13 }
14 H_numeric = H.subs(component_values).simplify() # K masih simbol
15
16 # Fungsi transfer dengan parameter s dan K
17 H_func = sp.lambdify((s, K), H_numeric, 'numpy')
18
19 # Evaluasi untuk K berbeda
20 omega = np.logspace(0, 6, 2000) # Frekuensi dalam Hz
21 K_values = [0.3, 0.6, 0.9]
22
```

```

23 plt.figure()
24 for K_val in K_values:
25     s_vals = 1j * 2 * np.pi * omega # Konversi Hz ke rad/s
26     H_eval = H_func(s_vals, K_val)    # Evaluasi dengan s dan K
27     plt.semilogx(omega, 20 * np.log10(np.abs(H_eval)))
28
29 plt.title('Frequency Response')
30 plt.xlabel('Frequency (Hz)')
31 plt.ylabel('Magnitude (dB)')
32 plt.show()

```
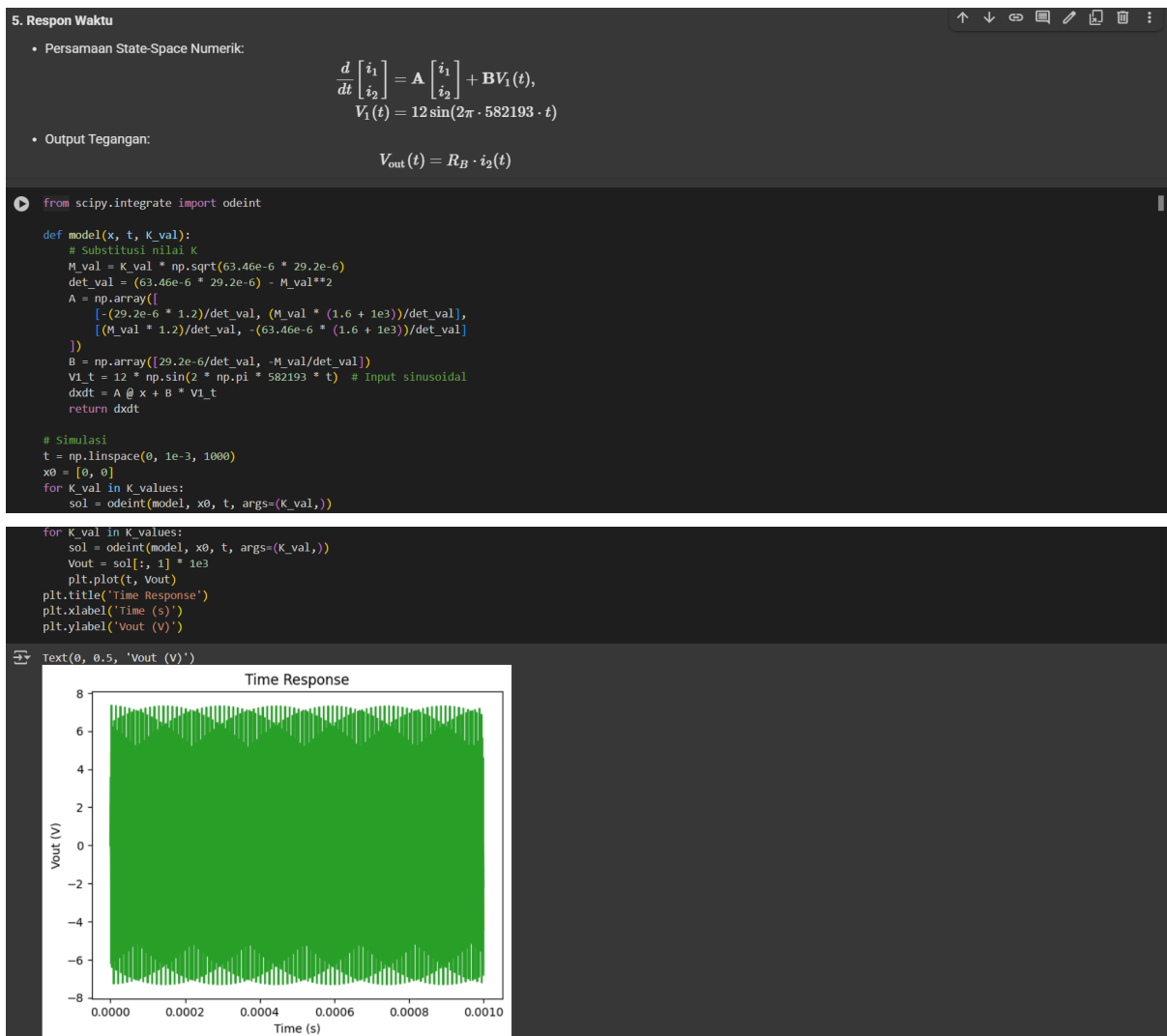
## 5. Respon Waktu: Simulasi transient untuk melihat respons sistem terhadap input sinus.



### Respon Waktu

```

1 from scipy.integrate import odeint
2
3 def model(x, t, K_val):
4     # Substitusi nilai K
5     M_val = K_val * np.sqrt(63.46e-6 * 29.2e-6)
6     det_val = (63.46e-6 * 29.2e-6) - M_val**2

```

```

7     A = np.array([
8         [-(29.2e-6 * 1.2)/det_val, (M_val * (1.6 + 1e3))/det_val],
9         [(M_val * 1.2)/det_val, -(63.46e-6 * (1.6 + 1e3))/det_val]
10    ])
11    B = np.array([29.2e-6/det_val, -M_val/det_val])
12    V1_t = 12 * np.sin(2 * np.pi * 582193 * t) # Input sinusoidal
13    dxdt = A @ x + B * V1_t
14    return dxdt
15
16 # Simulasi
17 t = np.linspace(0, 1e-3, 1000)
18 x0 = [0, 0]
19 for K_val in K_values:
20     sol = odeint(model, x0, t, args=(K_val,))
21     Vout = sol[:, 1] * 1e3
22     plt.plot(t, Vout)
23 plt.title('Time Response')
24 plt.xlabel('Time (s)')
25 plt.ylabel('Vout (V)')

```